

Mux - 3 entradas e 4 bits

Esse tipo de MUX possui 3 linhas de entrada de dados, cada uma com 4 bits, e uma linha de seleção de 2 bits. O circuito seleciona um dos três conjuntos de 4 bits de entrada e direciona o escolhido para a saída. Isto é, são as linhas de seleção que determinam qual entrada será direcionada para a saída.

